<u>RAPPORT</u>



PROJET KAH

2024



SOMMAIRE

- 1. PRESENTATION
- 2. L'ORGANISATION DU GROUPE
- 3. DESCRIPTION DU PROJET
- 4. PROBLEME?
- 5. RESUME

Présentation

Les clients : <u>Toy Corporation</u>

<u>Toy Corporation</u> souhaite mettre sur le marché des jouets pour enfants un kart à hélices télécommandé, ou la télécommande enverra les instructions au kart par signaux infrarouges. Bien sûr, le cout du kart doit rester compétitif et attractif. Chaque partie est structuré par un synoptique crée par chaque groupe. Ce synoptique contient les blocs fonctionnels ; Acquisition, Traitement, Action, et Energie avec les exigences correspondantes.

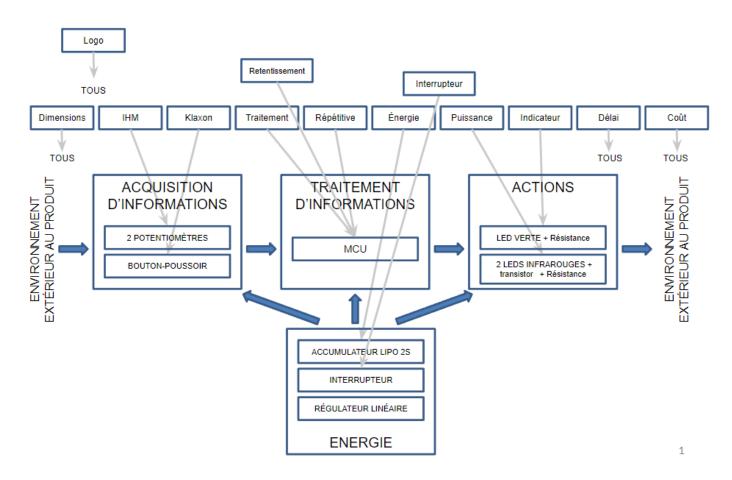


Diagramme d'Architecture Emetteur


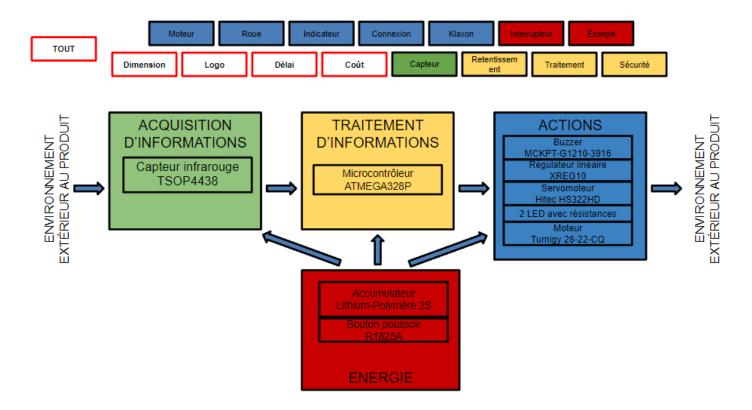


Diagramme d'Architecture Récepteur

L'Organisation du groupe

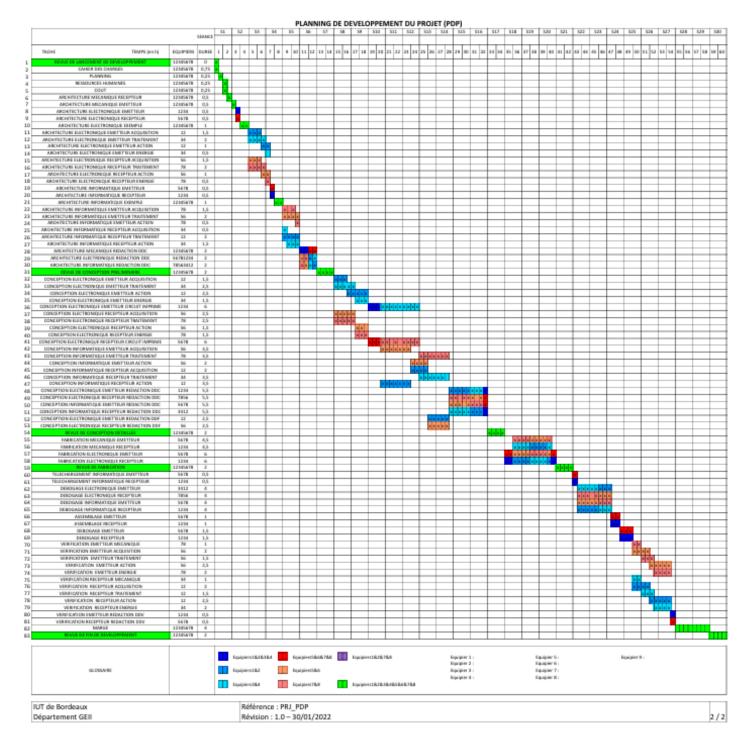Je faisait partie de l'équipe N°32, qui comporter Alexandre FOURCADE, Adam EL FAZAZY, Mathis GUINOT, et moi même pour la partie récepteur et pour la partie émetteur El Fayad OMAR, Burak BAYRAKOGLU, Sofiane BACHAR, Benoît TARDIF (qui est partie sans finir le projet). L'organisation était très bien au détriment de quelque tâches complexes mais surmontable.



C'est le planning établit par les professeurs, pour respecter les délais(EXIG_DELAI), il se compose en 6 couleurs principale dont 2 pour désigner 2 groupes de 4 personnes et 4 pour 4 groupes binômes. La couleur de chaque étape importante est vert fluo c'est à dire qu'il faut rendre soit le DDC/DDF/DDV.

Description du projet

Exigence	Activité		
CPR_RCPT_CAPTEUR	On n'a déterminé la référence du capteur infrarouge qui est TSOP4438 pour sa portée		
EXIG_RCPT_MOTEUR	On n'a choisit le 28-22-CQ qui est un brushless mais qui sert a contrôler la vitesse du moteur		
EXIG_RCPT_ROUE	Le servomoteur Hitec HS322HD été le meilleure dans ses caractéristique		
EXIG_RCPT_INDICATEUR	On utilisera une led verte (L-9294CGCK) pour signaler la mise en tension du kart		
EXIG_RCPT_CONNEXION	On utilisera une led bleue (L-9294CGCK) pour confirmer que la trame reçu est authentique		
EXIG_RCPT_KLAXON	Pour le klaxon, un buzzer (MCKPT-G1210-3916) qui sera connecter au pin PWM carré du CPU		

Problème?

Hélas, oui il y a eu des problèmes, beaucoup été sur la fabrication comme souder une led au mauvais endroit pourtant elle fonctionnait bien mais la couleur n'était pas celle voulu. Ou encore un oublie sur les pins de téléversement du code, de débogage et la masse ou la solution a été de souder 3 fils au pins pour avoir en sotie des broches. Mais encore pour l'exigence EXIG_EMTT_REPETITIVITE, nous avons mal coder le code de l'envoie de la trame NEC, elle envoyer 2 trame consécutive <u>identique</u> avec 108 ms de temps de pause entre les 2, alors que normalement c'est 333ms. Et inversement pour 2 trame consécutive <u>différentes</u>.

Résumé

En conclusion, ce projet à été l'un des plus grand, il ma permit d'en apprendre plus sur les connexion infrarouges, les circuits électroniques, le fonctionnement des CPU, etc. Mais également la responsabilité d'avoir des tâches à finir dans un certain délais ou même la coordination dans la réalisation des exposées. Et c'est bien là, ou l'organisation et le sérieux sont le plus mit à l'épreuve. En remerciant les professeurs d'avoir pu nous aider dans les moments complexes et le département de GEII pour le matériels mit en place.